

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO MÔN HỌC (MM: EE5217)

ĐỀ TÀI:

DESIGN FOR TEST BY MEANS OF SCAN

LỚP NHÓM 7 HK 252

Giảng viên hướng dẫn:

Stt	Học viên thực hiện	ID
1	Nguyen Thai Thanh Binh	2570175
2	Vu Tien Giang	2570188
3	Pham Huy Thanh	2570317

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ATPG	Automatic Test Pattern Generation (Tự động sinh mẫu kiểm thử)
DFF	D-Flip-Flop
DFT	Design for Test (Thiết kế Khả kiểm)
MUX	Multiplexer (Bộ dồn kênh)
RTL	Register Transfer Level (Mức độ khối thanh ghi)
SFF	Scan Flip-Flop (Flip-flop quét)

Mục lục

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	1
1 Giới thiệu chung	3
1.1 Đặt vấn đề	3
1.2 Mục tiêu của Đề tài	3
1.3 Bố cục của báo cáo	4
1.4 Làm cho Mạch Có Thể Kiểm Thử (Making Circuits Testable)	5
1.4.1 Sự đánh đổi (Tradeoffs)	5
1.4.2 Kiểm thử Mạch Tuần tự (Testing Sequential Circuits)	5
1.4.3 Tính kiểm thử của Mạch Tổ Hợp (Testability of Combinational Circuits)	7
1.5 Chèn Tính Kiểm Thử (Testability Insertion)	8
1.5.1 Cải thiện Khả năng Quan sát (Improving Observability)	8
1.5.2 Cải thiện Khả năng Điều khiển (Improving Controllability)	9
1.5.3 Chia sẻ Chân Quan sát và Chân Điều khiển	10
1.5.4 Điều khiển và Quan sát Đồng thời (Simultaneous Control and Observation)	14
1.6 Kỹ thuật Full Scan DFT (Full Scan DFT Technique)	19
1.6.1 Chèn Full Scan (Full Scan Insertion)	20
1.6.2 Cấu trúc Flip-flop (Flip-flop Structures)	22
1.6.3 Thiết kế và Kiểm thử Full Scan (Full Scan Design and Test)	29
1.7 Quét đa luồng (Multiple Scan)	34
1.7.1 Mạng Cấp số cộng (Full Scan on Adding Machine)	35
1.7.2 Trình kiểm thử ảo cho luồng đa quét (Virtual Tester for Multiple Scans)	35
1.8 Thiết kế Scan góc độ RTL (RT Level Scan Design)	37
1.9 Tóm lược (Summary)	38

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực thiết kế vi mạch (IC Design) hiện đại, mức độ tích hợp của các bóng bán dẫn (transistors) trên một chip duy nhất đã có thể đạt đến con số hàng tỉ đơn vị. Sự phức tạp khổng lồ này mang lại khả năng xử lý và tính toán vượt trội, nhưng đồng thời cũng đặt ra một thách thức vô cùng to lớn ở khâu kiểm thử (Testing) sau khi chế tạo. Việc đảm bảo một vi mạch không chứa bất kỳ lỗi vật lý nào (như đứt dây, chập mạch hay lỗi kẹt cứng logic - stuck-at faults) trước khi xuất xưởng là yêu cầu sống còn, quyết định đến chất lượng và uy tín của mọi nhà sản xuất.

Tuy nhiên, đối với các loại mạch tuần tự (Sequential Circuits) chứa số lượng lớn các phần tử nhớ (Flip-flops hoặc Registers), việc cố gắng điều khiển và quan sát trạng thái của mạch thông qua các chân Input/Output truyền thống là một bài toán gần như bất khả thi do vướng phải nội tại liên quan đến các trạng thái chìm (Internal States). Nhận thức được "nút thắt cổ chai" này, ngành công nghiệp bán dẫn đã hình thành nên lĩnh vực Thiết kế Khả kiểm (Design for Test - DFT).

Môn học EE5217 đóng vai trò định hướng và trang bị cho kỹ sư những khái niệm thực tiễn nhất của lĩnh vực kiểm thử vi mạch DFT. Dựa trên kiến thức đó, nhóm đã lựa chọn kỹ thuật Thiết kế Quét (Scan Design) làm đề tài trọng tâm để tiến hành nghiên cứu, dịch thuật tài liệu chuẩn xác và thiết kế bài báo cáo phân tích một cách toàn diện.

1.2. Mục tiêu của Đề tài

Bản báo cáo này được nhóm biên soạn với những mục tiêu cốt lõi sau đây:

- **Nghiên cứu nguyên lý DFT:** Khảo sát sự phức tạp trong việc kiểm thử mạch tuần tự và tìm hiểu cơ chế giải quyết mang tính nền tảng thông qua kỹ thuật gài chuỗi quét (Scan Chain).
- **Phân tích thuật toán Quét (Scan Design):** Dịch thuật mướt mà phần kiến thức cốt lõi (dựa trên Chương 7 của giáo trình tham khảo). Không chỉ giới hạn ở việc dịch thô, nhóm tiến hành trình bày lại dưới góc nhìn mạch lạc, **có bổ sung ví dụ mở rộng từ kiến thức tự thân** liên quan đến việc tính toán thời gian (Test Time). Cấu trúc phân tích đi từ cấu hình Quét cơ bản (Full Scan) đến các kỹ thuật quy hoạch luồng tối ưu (Multiple Scans, Partial Scans...).
- **Trình bày chuyên nghiệp:** Xây dựng hệ thống văn bản báo cáo có tính phân tầng,

áp dụng sức mạnh sắp xếp chuẩn học thuật của LaTeX để báo cáo đạt mức độ hoàn thiện cao nhất về hình thức lẫn học thuật. Đi kèm với báo cáo bản cứng là hệ thống Slide HTML/CSS tương tác phục vụ cho công tác thuyết trình sinh động.

1.3. Bộ cục của báo cáo

Tránh việc dàn trải nội dung, cấu trúc của báo cáo được nhóm thiết kế cô đọng thành 7 chương chính nối tiếp nhau, mang tính kế thừa về mặt kỹ thuật và tập trung thẳng vào phân tích chi tiết:

- **Chương 1: Giới thiệu chung.** Cung cấp thông tin nền, bức tranh tổng quan quan trọng về lĩnh vực DFT, chỉ ra nguyên do khách quan thúc đẩy sự ra đời của Scan Design và tóm lược các mục tiêu cốt lõi của bài báo cáo trong môn học EE5217.
- **Chương 2: Làm cho mạch có thể kiểm thử (Making Circuits Testable).** Phân tích về khả năng quan sát (observability) và điều khiển (controllability).
- **Chương 3: Chèn tính kiểm thử (Testability Insertion).** Khảo sát các kỹ thuật phần cứng (0-insertion, 1-insertion) và phương pháp thu nhận nối tiếp/song song.
- **Chương 4: Kỹ thuật Full Scan DFT.** Đi sâu vào cấu trúc quét toàn bộ, định tuyến xung nhịp và kết hợp máy trạng thái RTL nâng cao.
- **Chương 5: Quét đa luồng (Multiple Scan).** Giải pháp tối ưu hoá thời gian kiểm thử với nhiều chuỗi quét song song trên máy Adding Machine.
- **Chương 6: Thiết kế Scan góc độ RTL.** Chiến lược phân vùng quét trực tiếp từ mức chuyển giao thanh ghi (Partial/Independent Scans).
- **Chương 7: Tổng kết.** Tóm lược lại quy trình chèn DFT trên thực tiễn.

Báo cáo được hoàn thiện với tinh thần cầu thị nghiêm túc nhất, sẵn sàng thuyết phục các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe cả về chuyên môn phần cứng lẫn hình thức báo cáo
4.0.

1.4. Làm cho Mạch Có Thể Kiểm Thử (Making Circuits Testable)

Một mạch được coi là *có thể kiểm thử* nếu các bài kiểm thử có thể được tạo ra cho nó một cách hiệu quả, mạch có thể được kiểm thử với độ phủ lỗi (fault coverage) cao, và thời gian kiểm thử sản phẩm là hợp lý. Tính kiểm thử bao gồm khả năng điều khiển và quan sát. Một mạch sẽ trở nên dễ kiểm thử hơn bằng cách tăng cường hai yếu tố này.

1.4.1. Sự đánh đổi (Tradeoffs)

Việc cải thiện khả năng điều khiển và quan sát hầu như luôn đòi hỏi phải chèn thêm phần cứng vào thiết kế. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng số lượng chân cắm (pins), tăng trễ tín hiệu (delays), tăng tiêu thụ năng lượng (power consumption), và tất nhiên là chi phí diện tích phần cứng (hardware overhead).

Tuy nhiên, bù lại, thiết kế sẽ đạt được độ phủ lỗi tốt hơn và thời gian kiểm thử giảm thiểu. Việc giảm thời gian kiểm thử của một linh kiện sau sản xuất là mục tiêu quan trọng nhất của các kỹ thuật DFT. Nhiệm vụ của kỹ sư thiết kế là phải tối ưu hóa phần cứng được thêm vào sao cho các chi phí đi kèm là thấp nhất.

1.4.2. Kiểm thử Mạch Tuần tự (Testing Sequential Circuits)

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của DFT là làm cho mạch tuần tự (sequential circuits) có thể kiểm thử được. Việc tạo mẫu kiểm thử hoàn chỉnh cho một mạch tuần tự vô cùng phức tạp và ngay cả khi có, việc áp dụng chúng đòi hỏi quá nhiều chu kỳ xung nhịp để mạch đi vào các trạng thái kích hoạt lỗi.

Kỹ thuật DFT thay đổi cấu trúc của mạch tuần tự sao cho các kỹ thuật kiểm thử mạch tổ hợp có thể được áp dụng lên nó.

Mô hình Huffman cho Mạch Tuần tự Như đã trình bày, mạch tuần tự được mô hình hóa bằng một khối tổ hợp cùng với phản hồi thông qua các phần tử trễ (đối với mạch đồng bộ, đó là các flip-flop có xung nhịp). Đầu vào và đầu ra sơ cấp của mạch chỉ kết nối vào phần tổ hợp. Tín hiệu đồng hồ (clock), set, reset chỉ tác động vào flip-flop phản hồi. Mô hình này tách biệt hoàn toàn các thanh ghi (registers) và phần mạch tổ hợp (buses, khối logic, toán học, ...).

```

Initialize all the lines to x
Construct the primitive D-cube for failure (PDCF)


While (D or D' not reached a PO)
  Select a gate from D-frontier
  While (there is an untried propagation scheme for that gate)
    Select an untried propagation scheme and propagate one step
    Imply the value of other inputs chosen to propagate the D-cube
    If (propagated or implied values is not consistent with assigned values)
      Undo propagation
      Continue
    Else
      Update D-frontier and J-frontier
      Break
  End if
End while
If (none of the propagation schemes for that gate were consistent)
  Remove the gate from D-frontier
  If (D-frontier is empty)
    Return false
  Backtrack one step
End if
End While

While (J-frontier is not empty)
  Select a gate from J-frontier
  While (there is an untried justification scheme for that gate)
    Select an untried justification scheme and justify one step
    If (justified values are not consistent with assigned values)
      Undo justification
      Continue
    Else
      Update J-frontier
      Break
  End while
  If (none of the justification paths for that element has worked)
    Backtrack one step
    If (revisiting a node)
      Return false
    End if
  End while
End While
Return true

```

Hình 1.1: Mô hình Huffman cho kiểm thử (Huffman model for test)

Mô hình Mạch Trải phẳng (Unfolding Sequential Model) Mô hình trải phẳng (Unfolded circuit model) phân tách bạch các thanh ghi (phần tuần tự) và phần tổ hợp. Các đầu ra của thanh ghi trở thành "đầu vào giả" (pseudo inputs - PPI) cho mạch tổ hợp, và đầu vào của thanh ghi trở thành "đầu ra giả" (pseudo outputs - PPO). Do đa phần các cổng logic của mạch nằm ở phần tổ hợp, nên việc kiểm thử phần này và tính toán các cổng vào ra tĩnh của thanh ghi sẽ bao quát được đa số lỗi của thiết kế.

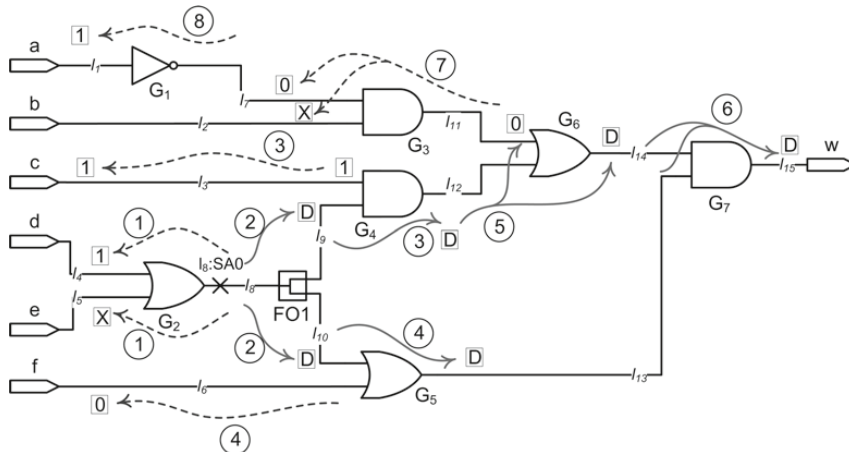

Hình 1.2: Mô hình mạch trải phẳng (Unfolded circuit model)


Kết quả kiểm thử trên mô hình trái phẳng sẽ được sử dụng bởi các thiết bị kiểm thử tự động (ATE) để kiểm tra mạch thực tế. Đoạn mã Verilog mô phỏng môi trường kiểm thử này được gọi là một "virtual tester"(thiết bị kiểm thử ảo).

1.4.3. Tính kiểm thử của Mạch Tổ Hợp (Testability of Combinational Circuits)

Các mạch tổ hợp cũng hưởng lợi từ DFT. Bằng cách chèn thêm phần cứng, số lượng vector kiểm thử có thể giảm xuống hoặc độ phủ lỗi được tăng lên.

1.5. Chèn Tính Kiểm Thử (Testability Insertion)

Chỉ cần thêm một bộ dẫn tín hiệu, hay một chân input/output, ta đã biến mạch trở nên dễ kiểm thử hơn. Mục này sẽ đề cập đến các lựa chọn cấu trúc phần cứng giúp kiểm thử mạch qua việc điều khiển và quan sát các node.

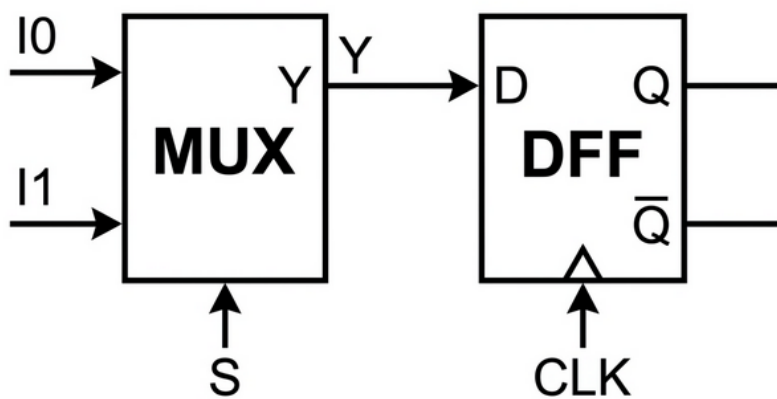

Hình 1.3: Kỹ thuật kiểm thử cơ bản: khả năng quan sát và điều khiển (Basic testability techniques)

1.5.1. Cải thiện Khả năng Quan sát (Improving Observability)

Cải thiện khả năng quan sát giúp hiệu ứng lỗi dễ dàng truyền ra ngoài qua các chân đầu ra sơ cấp thay vì bị kẹt trong mạch. Theo tính toán quan sát (như SCOAP), các đường tín hiệu có độ quan sát thấp nên được nối ra chân ngoài hoặc đưa qua các kỹ thuật như kéo đầu ra flip-flop trạng thái ra thẳng chân output chính. Trong thiết kế ở mức RTL, các đường cờ điều khiển từ controller sang datapath là những vị trí lý tưởng để quan sát. Trạng thái của multiplexer select, register load, count tín hiệu, v.v. cũng rất phù hợp.


	J-frontier	D-frontier	a	b	c	d	e	f	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	l_{12}	l_{13}	l_{14}	l_{15}	w
0:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1:		FO1	x	x	x	1	x	x	x	x	x	1	x	x	x	D	x	x	x	x	x	x	x	x
2:		FO1 G4 G5	x	x	x	1	x	x	x	x	x	1	x	x	x	D	D	x	x	x	x	x	x	x
3:		G4 G5 G6	x	x	1	1	x	x	x	x	1	1	x	x	x	D	D	D	x	D	x	x	x	x
4:		G5 G6 G7	x	x	1	1	x	0	x	x	1	1	x	0	x	D	D	D	x	D	D	x	x	x
5:	G3	G6 G7	x	x	1	1	x	0	x	x	1	1	x	0	x	D	D	D	0	D	D	D	x	x
6:	G3	G7	x	x	1	1	x	0	x	x	1	1	x	0	x	D	D	D	0	D	D	D	D	D
7:	G3 G1		x	x	1	1	x	0	x	x	1	1	x	0	0	D	D	D	0	D	D	D	D	D
8:	G1		1	x	1	1	x	0	1	x	1	1	x	0	0	D	D	D	0	D	D	D	D	D

Hình 1.4: Cách thêm khả năng điều khiển (Adding controllability)

1.5.2. Cải thiện Khả năng Điều khiển (Improving Controllability)

Để tạo tính kiểm thử cho các khối tổ hợp sâu bên trong, ta có thể dùng phần cứng can thiệp vào đường tín hiệu giữa 2 khối logic. Có nhiều kỹ thuật chèn:

- **0-insertion:** Ép một đường dây mang giá trị 0 bằng cấu trúc cổng logic và một chân test.
- **1-insertion:** Ép một đường dây mang giá trị 1 bằng cấu trúc OR gate.
- **0 and 1-insertion:** Cho phép điều khiển chèn cả giá trị 0 lẫn 1 thông qua cấu trúc phức hợp.
- **Test Data Multiplexing (Chèn dữ liệu kiểm thử):** Dùng bộ dồn kênh (MUX) điều khiển bởi tín hiệu NbarT. Khi NbarT = 0, mạch ở chế độ thường. Khi NbarT = 1, tín hiệu kiểm thử từ input ngoài sẽ được đưa thẳng vào ngõ vào của khối logic cần kiểm tra.

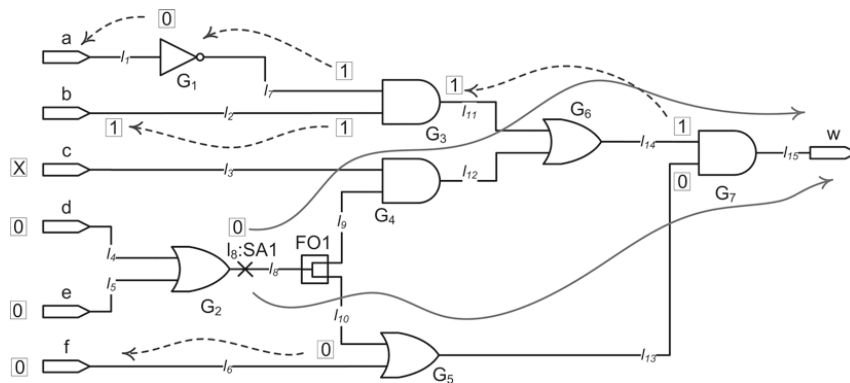


Hình 1.5: Đặt mạch vào trạng thái mong muốn (Put circuit into any desired state)


1.5.3. Chia sẻ Chân Quan sát và Chân Điều khiển

Việc thêm quá nhiều chân đầu ra hoặc đầu vào sơ cấp là không thực tế. Do đó, mạch sử dụng Multiplexer để dồn nhiều node quan sát vào một chân output duy nhất

(cần $\log_2 n$ chân chọn select). Tương tự, một bộ Demultiplexer có thể được dùng để luân phiên điều khiển nhiều đường dây khác nhau (Test point) chỉ với một cổng đầu vào, tiết kiệm n chân kiểm thử.

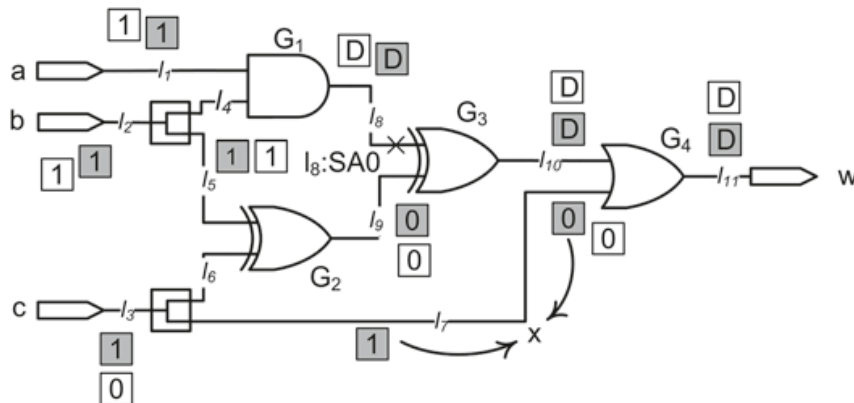

Hình 1.6: Kết nối nhiều điểm qua Multiplexer (Multiplexing)

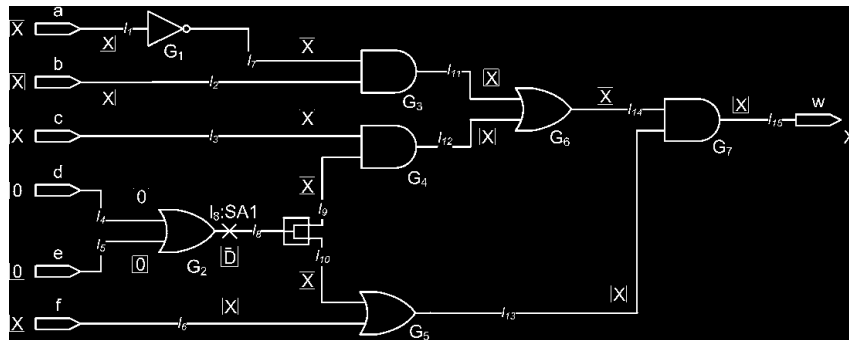

Hình 1.7: Dùng Demultiplexer/decoder để giảm số chân (reduce pins for control)


Để tiết kiệm chân select của MUX/DEMUX hơn nữa, một bộ đếm (Counter) có thể được tích hợp trong chip. Chỉ cần cấp xung nhịp cho Counter, nó sẽ tự đếm vòng và chọn các node tương ứng, đổi lấy thời gian kiểm thử dài hơn nhưng không tốn diện tích chân chip.

```
Backtrace to PI; -- Find the best path to PI
Start with objective line value;
While line is not a PI
  If all gate inputs must be set (i.e., non-controlling values)
    Take the hardest to satisfy;
  Else if only one gate input is to be set (i.e., controlling)
    Take the easiest to satisfy;
  End if;
End while;

Easiest: Closer to input, better controllability, etc
Hardest: Farther from inputs, lower controllability, etc


Easiest: If it is satisfied, objective is met;
Hardest: If the objective is not to be satisfied we know sooner;
```

Hình 1.8: Chia sẻ phần cứng chèn trị 1 (Sharing 1-insertion hardware)

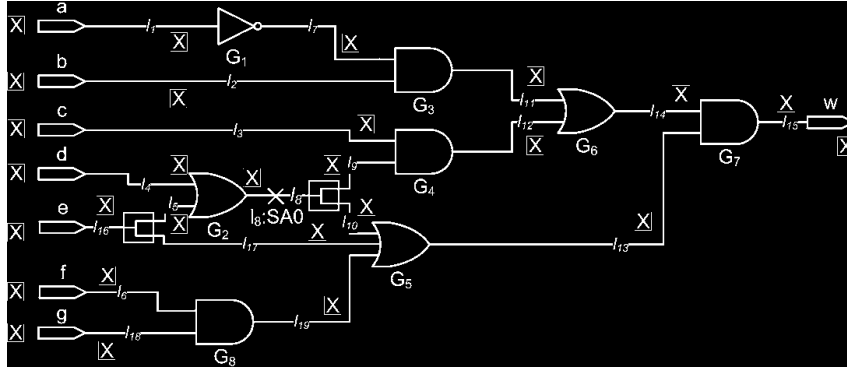


Hình 1.9: Chia sẻ phần cứng nạp dữ liệu kiểm thử (Sharing test data insertion hardware)


1.5.4. Điều khiển và Quan sát Đồng thời (Simultaneous Control and Observation)

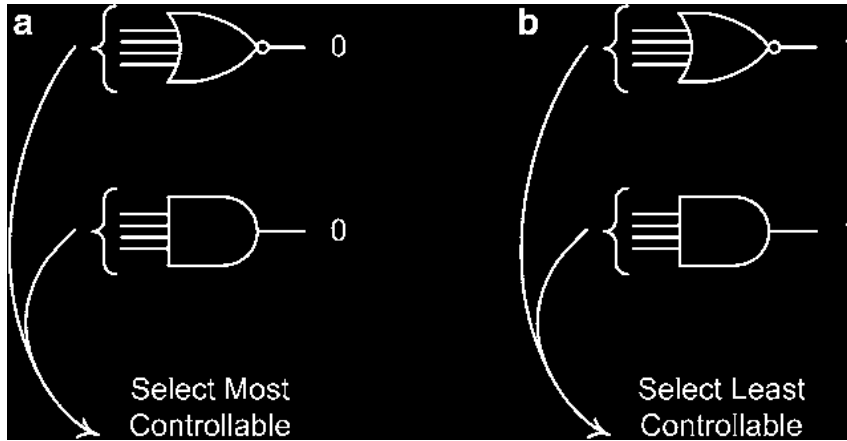

Hình 1.10: Điều khiển đồng thời các bit của Bus (Simultaneous control of bits of buses)

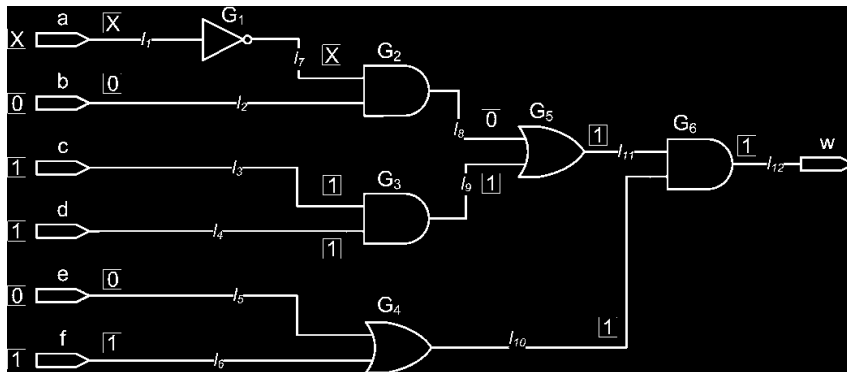


Hình 1.11: Sử dụng Shift-register để điều khiển đồng thời (Shift-register for simultaneous control)

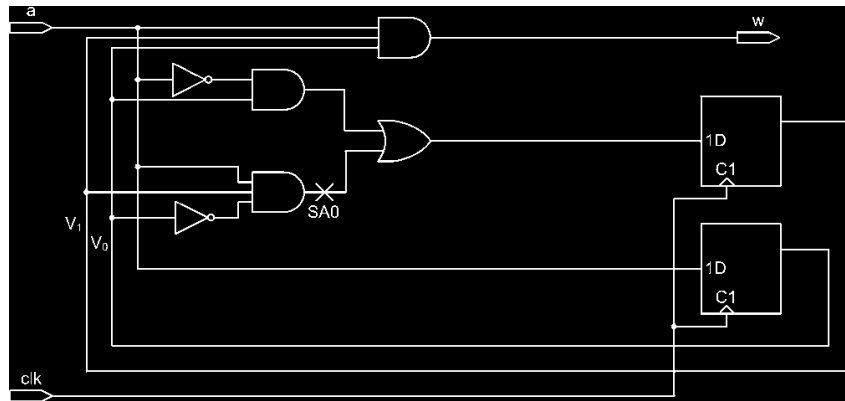


Hình 1.12: Sử dụng thanh ghi dịch để thu thập đồng thời (Using a shift-register for simultaneous collection)

Để điều khiển các tín hiệu đồng thời với số chân hạn chế, kỹ thuật thanh ghi dịch (Shift Register) được áp dụng để tải nối tiếp dữ liệu sau đó xuất song song vào các điểm kiểm thử. Tương tự đối với thu thập đầu ra: thu song song và dịch nối tiếp ra ngoài.

Isolated Serial Scan kết hợp hai thao tác trên vào chung một thanh ghi dịch. Thanh ghi này cô lập khỏi luồng điều khiển chính qua tín hiệu phân vùng $N_{bar}T$, vừa dịch dữ liệu kiểm thử vào, vừa nhận phản hồi và dịch ra trong suốt một số chu kỳ kiểm thử.

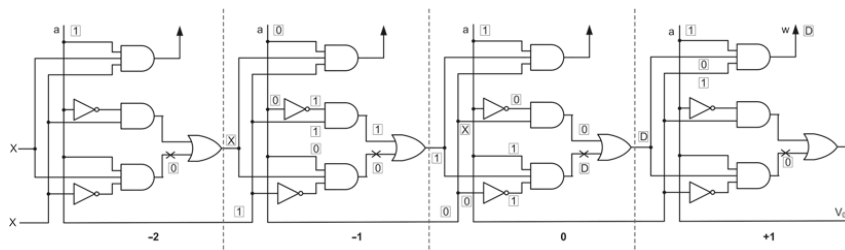

Hình 1.13: Quét nối tiếp cô lập (Isolated Serial Scan)

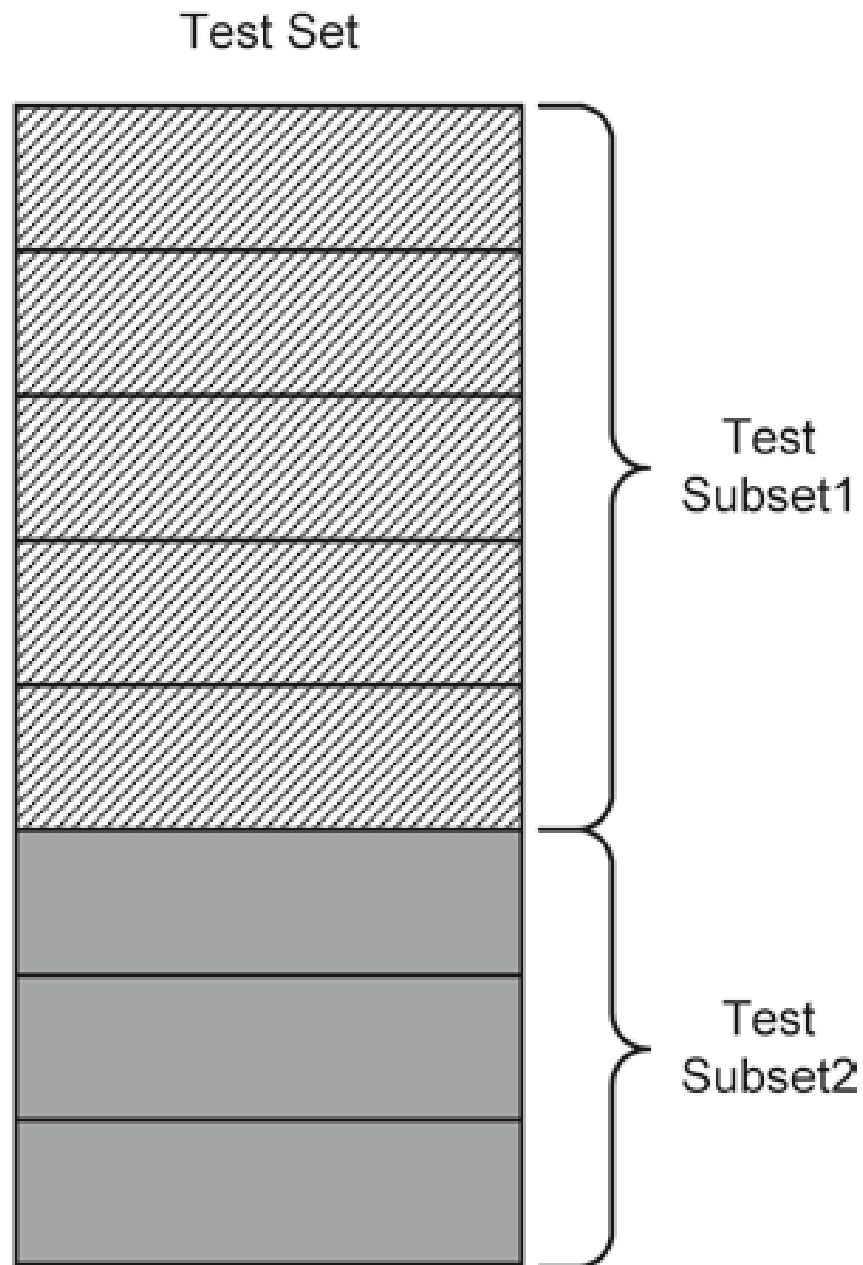

Hình 1.14: Thanh ghi dịch cho Isolated Serial Scan

Listing 1: Mã giả Verilog cho hệ thống Isolated Serial Scan (Shift-register)


```

module shiftreg #(parameter size = 4) (
  input [size-1:0] parin,
  input TestClock, SerialTestDataIn,
  input [1:0] TestMode,
  output SerialTestDataOut,
  output reg [size-1:0] parout
);
  always @(posedge TestClock) begin
    case (TestMode)
      0: parout <= parout;
    
```

```

1: parout <= {SerialTestDataIn, parout[size-1:1]}; //
  Shift mode
2: parout <= parin; // Parallel load
3: parout <= 0;    // Reset
endcase
end
assign SerialTestDataOut = parout[0];
endmodule


```

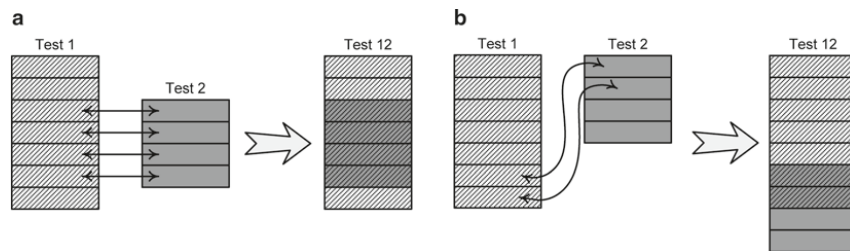

Hình 1.15: Thiết bị thử nghiệm ảo cho Isolated Serial Scan (Virtual tester)


1.6. Kỹ thuật Full Scan DFT (Full Scan DFT Technique)

Với kiến thức nền từ Phần 7.2, ta tiến tới thảo luận các tiêu chuẩn thực hành DFT phổ biến nhất, đó là quét toàn phần (Full scan). Kỹ thuật này có ý tưởng tương tự với "Isolated serial scan" nhưng giúp giải quyết vấn đề bằng cách tích hợp luôn thanh ghi dịch vào trực tiếp các flip-flop trạng thái của mạch (state flip-flops). Việc này vừa giảm tối đa chi phí phần cứng cổng kênh, vừa biến CUT (mạch cần kiểm thử) trên nền tảng tuần tự trở thành một mạch hoàn toàn mang tính tổ hợp (combinational circuit).

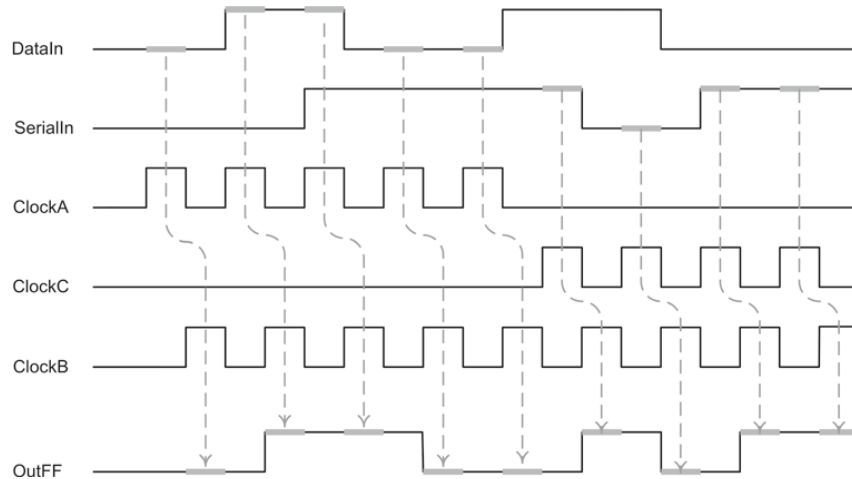


Hình 1.16: Kỹ thuật Full scan DFT (Full scan DFT technique)

1.6.1. Chèn Full Scan (Full Scan Insertion)

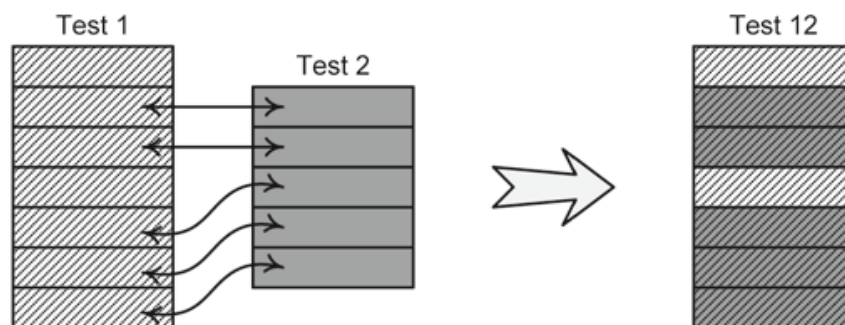

Hình 1.17: Chèn Scan (Scan insertion)

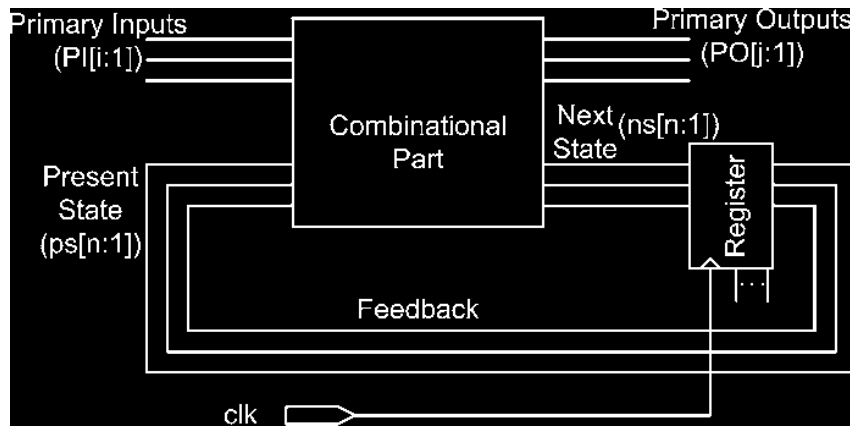

Hình 1.18: Thanh ghi phản hồi mô hình Huffman có thể kiểm thử

Thanh ghi Scan Để chèn scan, ta bắt đầu với mô hình tuần tự của Huffman. Quá trình Full scan biến các phần cứng của mô hình thay đổi. Phần thanh ghi của mô hình Huffman lúc này bao gồm cả chế độ dịch nối tiếp tín hiệu đầu vào STDI (Serial Test Data In) vào trong thanh ghi dịch, và luân phiên nạp dữ liệu song song ở chế độ bình thường. Trong chế độ kiểm thử, NbarT bằng 1, thanh ghi trở thành thanh ghi dịch. Ở chế độ bình thường, NbarT bằng 0 và giá trị trạng thái kế tiếp (ns) được nạp vào trạng thái hiện tại (ps).

Listing 2: Mô hình thanh ghi phản hồi thử nghiệm kiểu Huffman

```

module FBRegister #(parameter size = 4) (
    input [size-1:0] ns,
    input STDI, Clock, NbarT, Reset,
    output STD0,
    output reg [size-1:0] ps
);
    always @(posedge Clock) begin
        if (Reset == 1'b0) begin
            if (NbarT == 1'b0) ps <= ns;
            else ps <= {STDI, ps[size-1:1]}; // ếCh độ Shift
        end
        else
            ps <= 0;
        end
        assign STD0 = ps[0] ;
    endmodule


```

Quy trình kiểm thử Quy trình chỉ liên quan đến phần tổ hợp. Cấu trúc thử nghiệm tạo đầu vào giả (PPI) ở ps và đầu ra giả (PPO) ở ns. Với chế độ thử nghiệm (NbarT=1), dữ liệu được dịch dần vào trong thanh ghi. Sau khi dịch xong toàn bộ bit, phần thứ nhất của


dữ liệu đã sẵn sàng trên chân vào ps. Phần thứ hai của dữ liệu kiểm thử được đặt lên các pin vật lý (PI). Mạch tổ hợp sẽ truyền giá trị qua và đưa ra thiết bị phân tích lưu trữ. Sau đó, ta tắt mạch về chế độ thường ($NbarT=0$), và cấp duy nhất 1 nhịp đồng hồ, đẩy ns vào thanh ghi song song. Bước cuối cùng, PPO được dịch ra đồng thời với chu trình nạp mới của Test.

1.6.2. Cấu trúc Flip-flop (Flip-flop Structures)


Ở trên ta đã mô phỏng một thanh ghi scan với $NbarT$. Có những cấu trúc giúp tiết kiệm độ trễ hoặc công logic hơn trên thực tế.

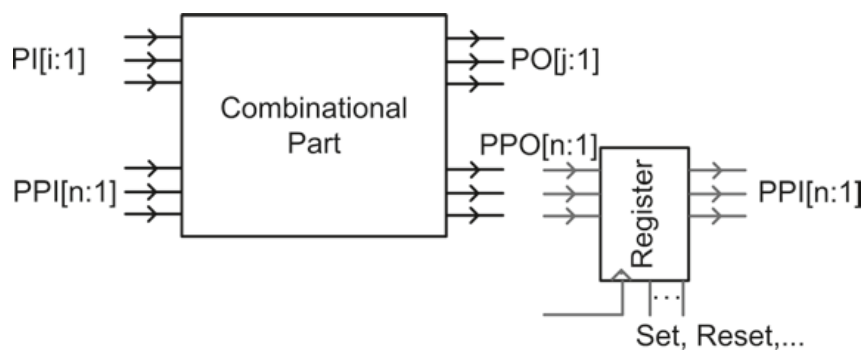


Hình 1.19: Chốt cơ bản (Basic latch)

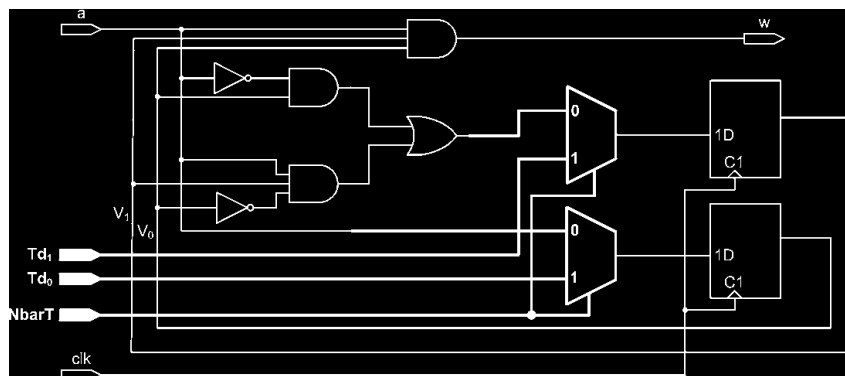

Hình 1.20: Chốt loại D (D-latch)

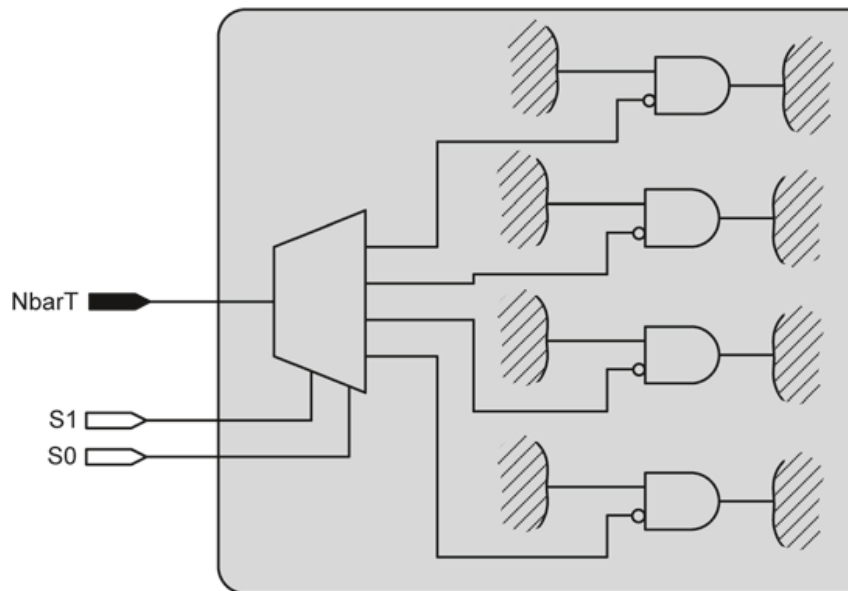


Hình 1.21: Chốt CMOS (CMOS latches)

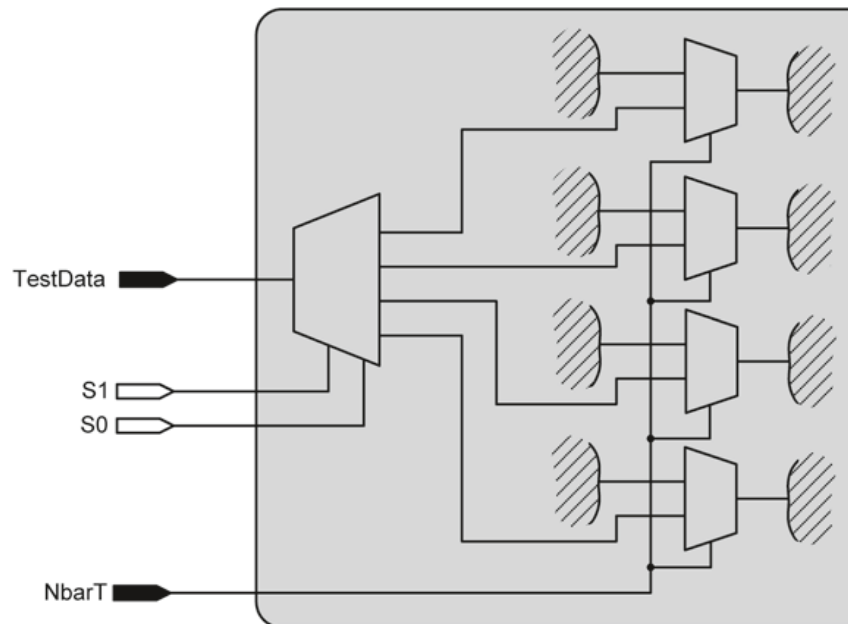


Hình 1.22: D-type flip-flop

Dữ liệu kiểm thử dồn kênh (Multiplexed Test Data) Flip-flop kèm bộ phận Multiplexer dùng NbarT để chọn lựa: khi 0 thì thu DataIn, khi 1 thì thu nối tiếp SerialIn. Đầu ra bị đảo dồn thành thao tác Reset. Dưới đây là mã Verilog của phần tử cực kì phổ biến này:

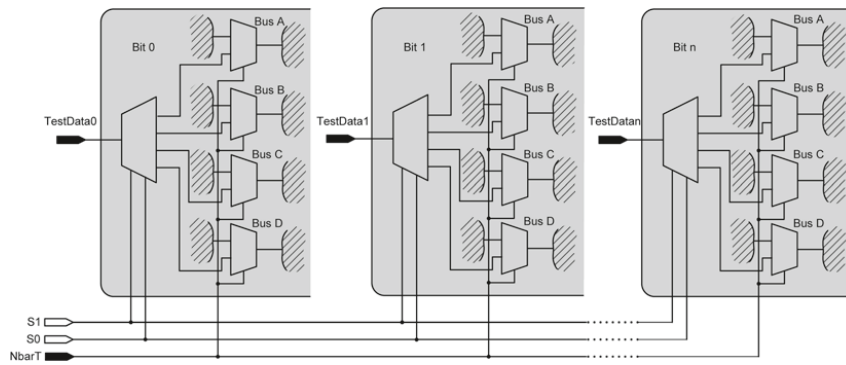

Hình 1.23: Phần tử quét dồn kênh (Multiplexed scan element)

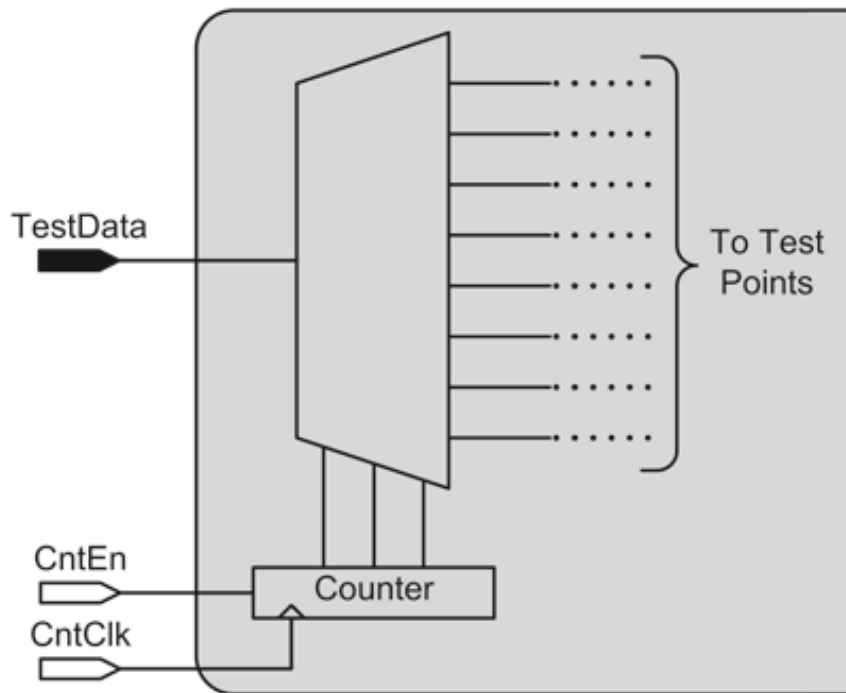

Hình 1.24: Thanh ghi quét với các flip-flop dồn kênh

Listing 3: Cấu trúc Muxed Scan Flip-Flop (Hình 7.25)

```


module MuxedFF (
    input NbarT, Reset, DataIn, SerialIn, Clock,
    output reg OutFF
);
    always @(negedge Clock) begin
        if (Reset) OutFF <= 1'b0;
        else OutFF <= ~NbarT ? DataIn : SerialIn;
    end
endmodule

```

Vấn đề với thiết kế này là trễ logic tăng lên vì tín hiệu bị chèn ép qua Multiplexer ngay cửa ngõ D của Flip-flop, khiến tốc độ mạch tổng thể bị chậm đi ở chế độ hoạt động bình

thường.

Hệ thống xung nhịp kép (Dual Clocking) Vì delay của test chỉ cần qua shift-register ngắn ngủi mà không cần qua mạch tổ hợp phức tạp, ta có thể đổi sử dụng một Clock cực nhanh riêng biệt cho thao tác test data (TestClock). Flip-flop với Dual Clock sử dụng logic OR để trộn DataClock và TestClock. Dù linh hoạt nhưng mạch này dễ bị hiện tượng hazard tại chân D của flip-flop.

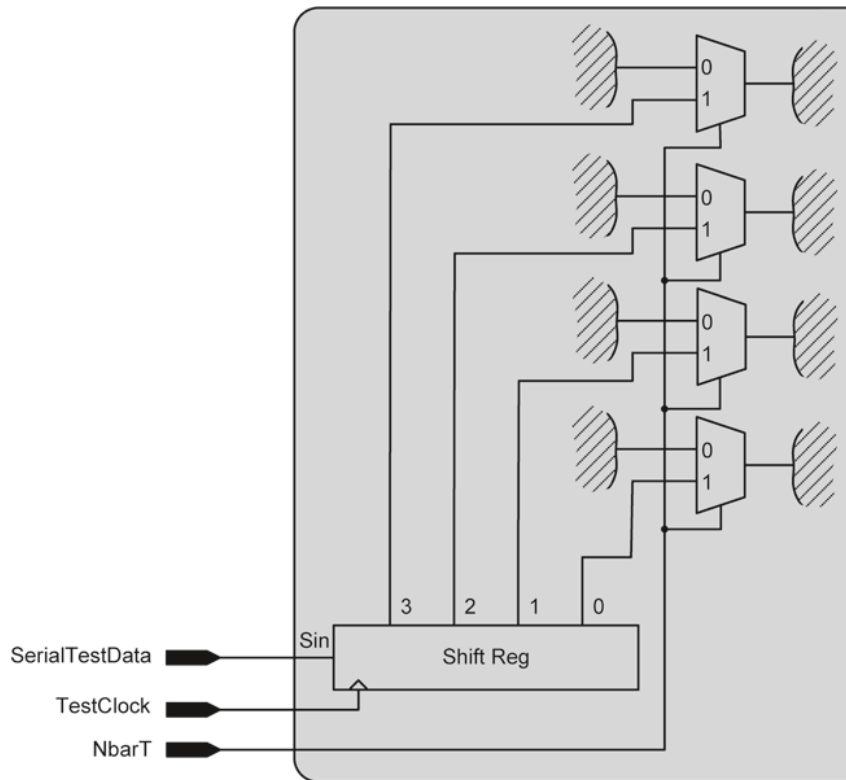


Hình 1.25: Scan flip-flop với xung nhịp kép (Dual clocking)


Listing 4: Dual Clock Scan Flip-Flop (Hình 7.27)

```
module DualClockFF (  
    input DataIn, DataClock, SerialIn, TestClock,  
    output reg OutFF  
);  
    wire Clock = DataClock | TestClock;  
    always @(negedge Clock) begin  
        if (DataClock) OutFF <= DataIn;  
        else if (TestClock) OutFF <= SerialIn;  
    end  
endmodule
```


Flip-flop Hai Cổng (Two-port Flip-flops) Để không làm trễ phần cổng D mà vẫn tách xung nhịp, cấu trúc 2 port với LSSD (Level Sensitive Scan Design - thiết kế rất nổi tiếng từ IBM) bao gồm 2 latch (master/slave). Việc đọc song song dùng **ClockA** và **ClockB**, còn chế độ kiểm thử thì dùng luân phiên **ClockC** và **ClockB**.

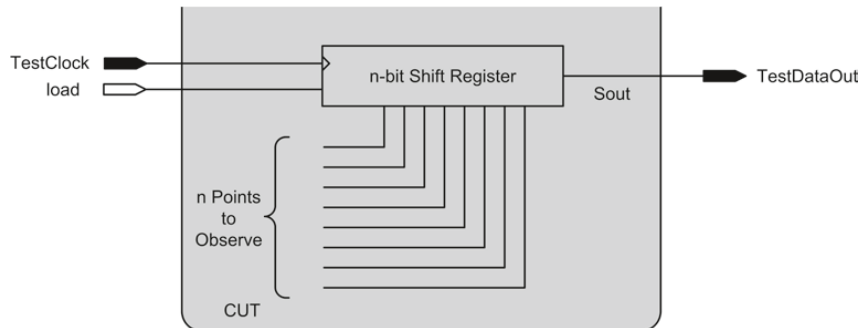

Hình 1.26: *Flip-flop hai cổng ba xung nhịp*

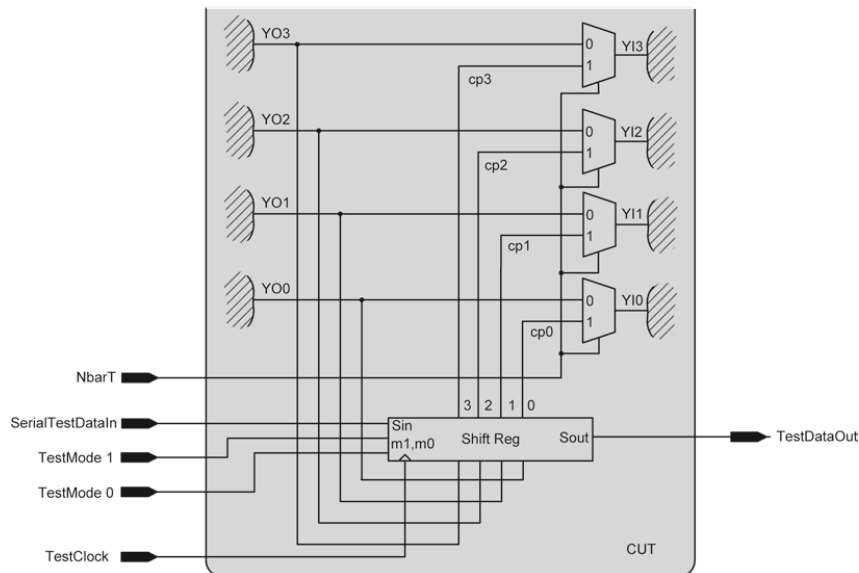

Hình 1.27: *Định thời flip-flop hai cổng*

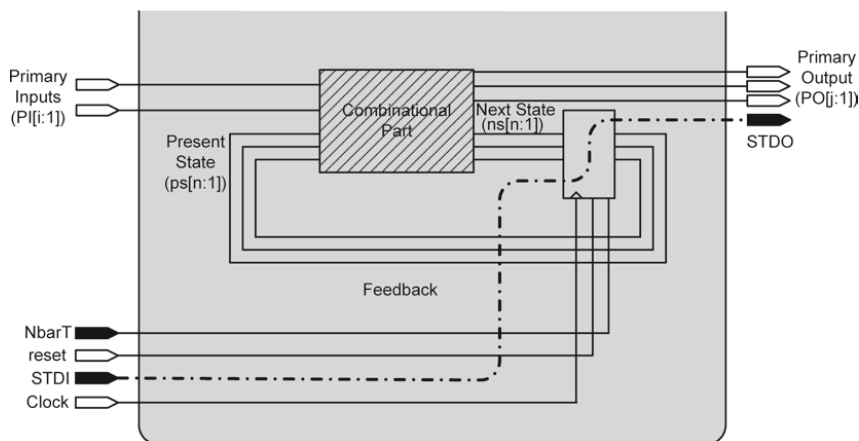


Hình 1.28: *Thiết kế LSSD*


1.6.3. Thiết kế và Kiểm thử Full Scan (Full Scan Design and Test)

Toàn bộ quá trình chuẩn bị cấu trúc full scan từ RTL tới tester ảo bao gồm 7 bước. Lấy ví dụ mạch đếm Residue-5 (được nhắc ở các chương trước) được thiết kế bằng mô hình tuần tự:

1. **Thiết kế và Giám định (Design Validation):** Đảm bảo chức năng gốc chạy hoàn hảo trên testbench (testbench migration).
2. **Tổng hợp sơ đồ Netlist:** Mã Verilog RTL biên dịch thành một loạt cổng AND, OR thông qua tổng hợp FPGA thành netlist chuẩn (với output out_0, out_1, ...). Tín hiệu clock cấp cho hệ logic flip-flop DFF.
3. **Trải phẳng (Unfolding):** Cắt đứt thanh ghi phản hồi. Đổi cực nối mạch để input của DFF chuyển thành Pseudo Primary Output (PPO) và output của DFF thành Pseudo Primary Input (PPI). Hệ tuần tự lúc này vỡ thành hệ tổ hợp.
4. **Khởi chạy Phần mềm tạo thử nghiệm tổ hợp (Combinational TPG):** Do hệ đã hóa tổ hợp, chạy Tool để sinh vector test. Ví dụ: Tool tìm ra 104 lỗi, tạo 26 mẫu test vector hoàn hảo bao phủ 100% (Fault coverage = 100%). Nếu chạy tuần tự với độ khó cũ, độ bao phủ chỉ được 82.4%.
5. **Chèn mạch Scan thật (Scan Insertion):** Bắt đầu nối tiếp chân xuất nối tiếp (So) sang ngõ vô tín hiệu lỗi tiếp của tầng kia bằng các Si và điều khiển chung bởi cờ NbarT.
6. **Xây dựng bộ kiểm thử ảo (Virtual Tester):** Một "Automated test equipment - ATE" thông qua phần mềm Testbench đọc từ mô-đun tệp dữ liệu test (test data file). Đồng thời tự chèn những lỗi ngẫu nhiên trong phần code để xem chuỗi 26 vectors này có tóm gọn được mớ lỗi đó hay không.

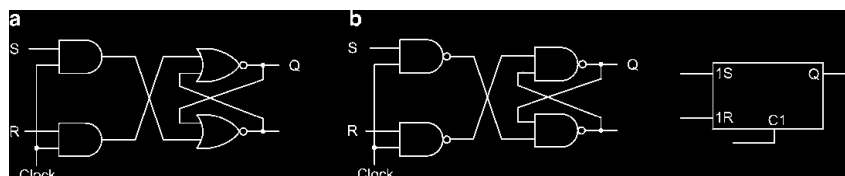

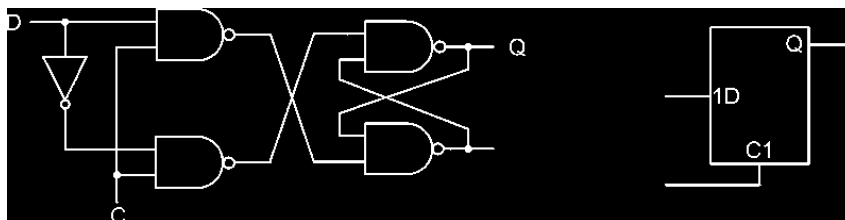
Hình 1.29: Netlist residue5 sau tổng hợp (Postsynthesis)




```

        status = $fscanf (faultFile,"%s%s@%b\n",wireName,
            stuckAtVal);
        $InjectFault (wireName, stuckAtVal); // ảGi ập ỗli
        global_reset = 1'b1; reset = 1'b1; #1;
        global_reset = 1'b0; reset = 1'b0;
        while((!$feof(testFile))&&(!detected) ) begin
            // ảTi vector, ểtin trình ọc và kích ạthot test
        end
        if(detected == 0) $display ("NOT DETECTED = %s%s@%b",
            wireName, stuckAtVal);
        $RemoveFault(wireName); // ựPhc ồhi sau ểkim tra
    end
    $stop;
end
endmodule


```

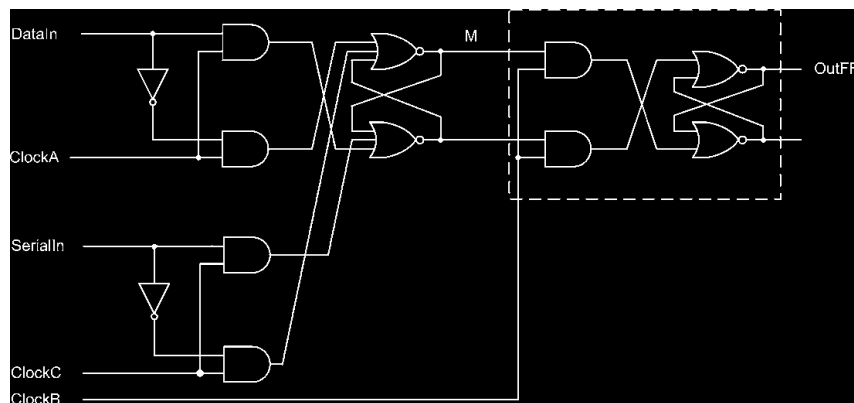

Hình 1.33: Ứp dụng kiểm thử và thu thập phản hồi (Test application and response collection)

1.7. Quét đa luồng (Multiple Scan)

Mặc dù kỹ thuật quét chuỗi đơn (Single Scan Chain) giúp toàn bộ chip trở thành tổ hợp và sinh mẫu kiểm tra tự động dễ dàng với độ phủ đạt 100%, nhưng nó gặp hạn chế đáng kể ở thời gian kiểm thử do việc nạp/xuất nối tiếp (Shift-in/Shift-out) diễn ra rất lâu qua một chuỗi quét dài.

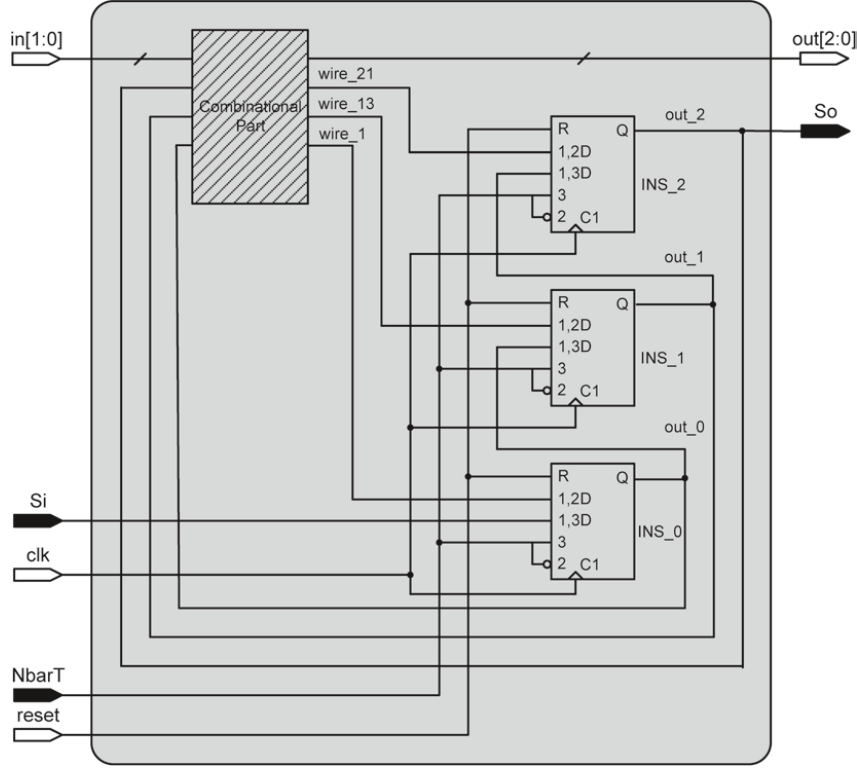

Hình 1.34: Chuỗi quét đa luồng song song (Multiple parallel scan chains)

Thời gian cho một lần kiểm thử với số lượng flip-flop là N_{FF} có chu kỳ là $N_{FF} + 1$. Tổng thời gian kiểm tra cho N_{Test} vector sẽ là:

$$T_{test} = N_{Test} \times (N_{FF} + 1) + N_{FF}$$

Sự trả giá quá lớn cho một chip với hàng triệu bóng bán dẫn dẫn đến nguyên lý **đa chuỗi quét song song (Multiple Scans)** ra đời. Ý tưởng cơ bản là thay vì một đường hầm độc đạo đi qua mọi thanh ghi, hệ thống sẽ tách chuỗi dài ra thành thành k nhánh nhỏ chạy song song với nhau.


Do đó, mỗi nhánh sẽ có độ dài $N'_{FF} = \lceil N_{FF}/k \rceil$. Thời gian kiểm tra nay giảm đi k lần, chỉ còn:

$$T_{test_multiple} = N_{Test} \times (N'_{FF} + 1) + N'_{FF}$$

1.7.1. Mạng Cấp số cộng (Full Scan on Adding Machine)

Chi phí cho tốc độ quét trong cơ chế đa luồng là số lượng chân xuất nhập sẽ tăng lên khi mỗi nhánh quét đều cần những pin nối tiếp đặc thù là (Serial In và Serial Out riêng). Ví dụ với vi xử lý nhỏ (CPU Adding Machine), chia ra 3 luồng riêng rẽ:

1. **Chuỗi 1: Instruction Register (IR):** $ir_Si \rightarrow ir_So$ (8 Flip-flops)
2. **Chuỗi 2: Accumulator (AC):** $ac_Si \rightarrow ac_So$ (8 Flip-flops)
3. **Chuỗi 3: Program Counter (PC):** $pc_Si \rightarrow cntrl_So$ (8 Flip-flops)

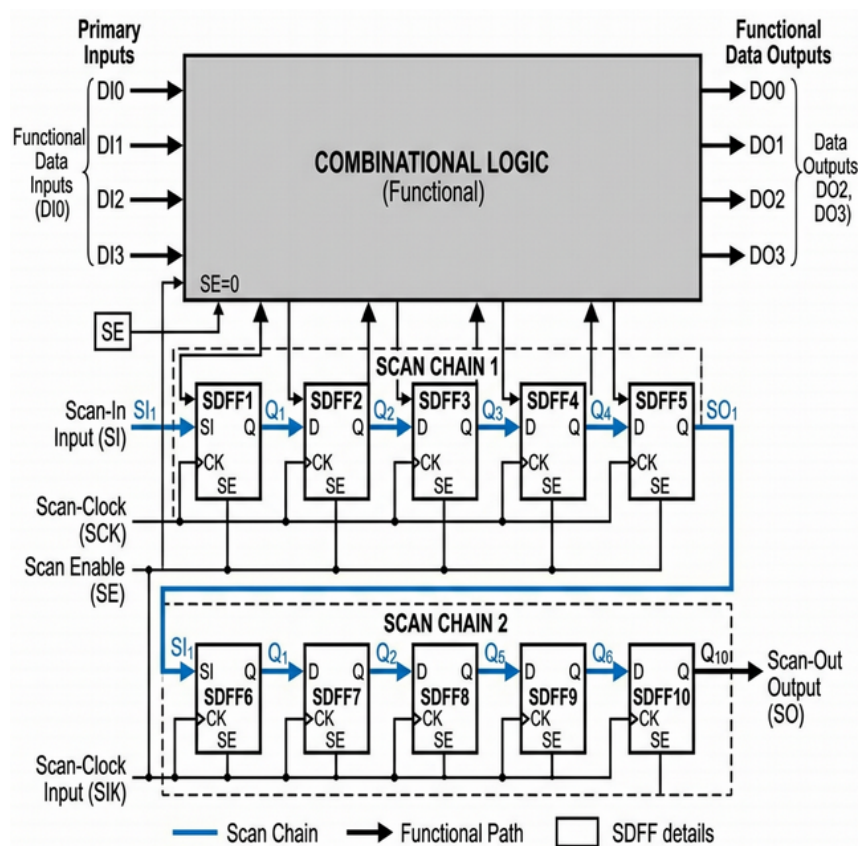


Hình 1.35: Kết nối đa chuỗi quét song song cho cỗ máy cộng Adding Machine

Việc sử dụng 3 cụm quét song song yêu cầu 3 chân lấy tín hiệu vào nối tiếp (Si), 3 chân xuất (So), và một chân NbarT điều khiển chế độ dung chung.

1.7.2. Trình kiểm thử ảo cho luồng đa quét (Virtual Tester for Multiple Scans)

Trong môi trường mô phỏng Verilog, Virtual Tester cũng phải cập nhật cho phù hợp. Thay vì thu 24 bits serial cho một mạch theo cụm duy nhất, Tester phải tách mảng data test ra 3 chùm (mỗi chùm 8 bits) và đẩy vào ir_Si , ac_Si , pc_Si song song trên từng

clock cạnh nhíp. Tương tự, bộ thu nhận mẫu từ 3 cổng xuất (*ir_So*, *ac_So*, *cntrl_So*) cần phân tích dữ liệu gộp mảng theo đúng thứ tự rồi đem so sánh với kỳ vọng. Khối lệnh nạp dữ liệu cũng giảm số lần lặp đi từ 24 chu kì xuống 8 chu kì.

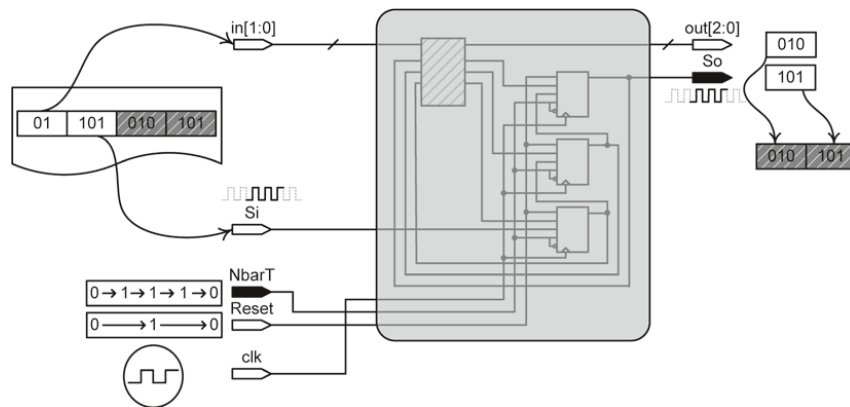

Hình 1.36: Trình kiểm thử ảo Full scan cho Adding Machine

1.8. Thiết kế Scan góc độ RTL (RT Level Scan Design)

Thiết kế kiến trúc quét bằng phương pháp quét toàn phần sau sơ đồ tổng hợp cổng logic (Gate-level Full Scan) là cách tiếp cận đi từ dưới lên (Bottom-up). Nhược điểm là đôi khi Tool không hiểu được vai trò của từng block mạch, dẫn đến chèn mù quảng và cổng kênh. Góc tiếp cận quét thiết kế ngay từ tầng chuyển giao thanh ghi (Registers-Transfer Level - RTL) sẽ đem lại tối ưu hóa cấp độ kiến trúc.

Quét mức bộ phận (Partial Scan): Ở quy mô RTL, lập trình viên có thể chỉ định phần khối chức năng nào cần có scan chain (có thể là Data Path) và bỏ qua bộ điều khiển (Control Path). Việc lựa chọn dựa trên phân tích cấu trúc tổng tải RTL sẽ tiết kiệm logic so với quét 100%.

Quét Cục bộ Độc lập (Multiple Independent Scans): Các mô-đun riêng lẻ (Datapath, Controller, Register File) được liên kết thành các chuỗi vòng độc lập (isolated scans). Khi kiểm thử Datapath, ta có thể tái sử dụng Controller hoặc thanh ghi không ở trạng thái scan để cung cấp dữ liệu ổn định, tránh xung đột về tài nguyên.

1.9. Tóm lược (Summary)

Các kỹ thuật DFT chuyển đổi mạch từ cấu trúc hộp đen hoặc mô hình trạng thái (State Machine, Huffman Model) phức tạp thành luồng mạch tổ hợp thuần túy để thực thi việc sinh mẫu kiểm tra (ATP Generation).

Trong thực tế, quy trình chèn quét scan được vận hành theo các bước:

1. Chạy sơ đồ chức năng (RTL);
2. Nhanh chóng đưa chuỗi (Partial hoặc Full Scan) qua công cụ tổng hợp;
3. Cắt gãy vòng phản hồi (Break Feedback Loop) thông qua Unfolding;
4. Nạp tổ hợp MUX-DFF (Dùng NbarT chuyển chế độ);
5. Tạo Testbench hoặc bộ kiểm thử Virtual Tester bằng Verilog;
6. Nén và chạy tối giản chuỗi Test Vector thông qua các kỹ thuật Test Compaction tiên tiến nhất. Tối ưu thời gian là bài toán chi phí (Tradeoff) giữa số chân I/O vật lý trên bo mạch (Package pins) và số Clock Cycle thực tế mỗi khi kích hoạt kiểm duyệt chip.